

# Componenti combinatori

## Reti combinatorie particolari

(5.1.1, 5.3-5.8, 5.10)

Reti logiche per operazioni aritmetiche

Decoder ed encoder

Multiplexer

Dispositivi programmabili: PROM e PLA

# Reti combinatorie particolari

- Sono circuiti integrati disponibili in commercio come singolo componente
- Due tipologie
  - Realizzano funzioni tipiche di grande diffusione
    - Funzioni aritmetiche per elaborazioni numeriche
      - Somma-sottrazione, confronto, moltiplicazione
    - Funzioni logiche universali
      - Codifiche e decodifiche, commutatori multipolari
  - La funzionalità può essere programmata dall'utente
    - Grazie a elementi di connettività modificabili dopo la fabbricazione, come i **fusibili**

# Sommatori binari

- Fondamentali per avere **funzioni aritmetiche**
- Esegue l'algoritmo della somma binaria

$$x + y = \sum_{i=0}^{n-1} (x_i + y_i) 2^i = c_n 2^n + \sum_{i=0}^{n-1} s_i 2^i$$

- Un sommatore tra numeri a  $n$  cifre binarie è una rete combinatoria a  $2n$  ingressi e  $(n + 1)$  uscite
- In generale, la somma di **3 cifre binarie** è esprimibile con un **numero binario a 2 cifre**
  - Infatti assume un valore tra 0 e 3
- Un sommatore tra numeri a  $n$  cifre può essere realizzato con  $n$  sommatore da 3 bit
  - Sono definiti **full-adder**

# Il full adder (1)

Simbolo

 


Tabella di verità

| $A$ | $B$ | $C_{in}$ | $S$ | $C_o$ |
|-----|-----|----------|-----|-------|
| 0   | 0   | 0        | 0   | 0     |
| 0   | 0   | 1        | 1   | 0     |
| 0   | 1   | 0        | 1   | 0     |
| 0   | 1   | 1        | 0   | 1     |
| 1   | 0   | 0        | 1   | 0     |
| 1   | 0   | 1        | 0   | 1     |
| 1   | 1   | 0        | 0   | 1     |
| 1   | 1   | 1        | 1   | 1     |

# II full adder (2)

Sintesi


|   |   | AB |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
|   |   | 00 | 01 | 11 | 10 |
| S | 0 | 0  | 1  | 0  | 1  |
|   | 1 | 1  | 0  | 1  | 0  |

|                |   | AB |    |    |    |
|----------------|---|----|----|----|----|
|                |   | 00 | 01 | 11 | 10 |
| C <sub>o</sub> | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  |
|                | 1 | 0  | 1  | 1  | 1  |


$$S = \bar{A} \bar{B} C_i + \bar{A} B \bar{C}_i + A \bar{B} \bar{C}_i + A B C_i = A \oplus B \oplus C_i$$
$$C_o = AB + AC_i + BC_i$$

# II full adder (3)

Schema

 

# Sommatore parallelo ripple carry

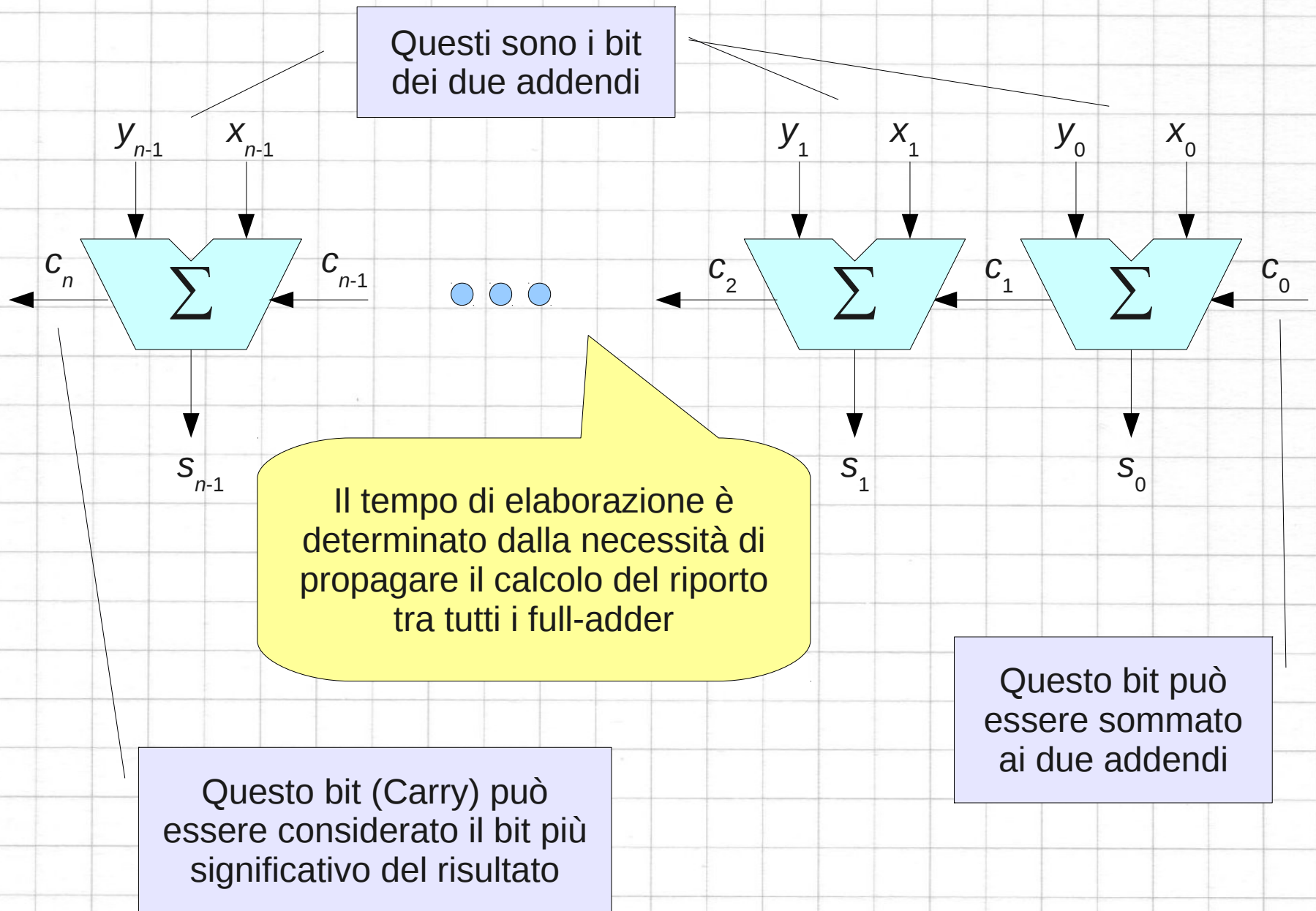

# Sottrattori binari

- Si realizza allo stesso modo del sommatore
  - Con  $n$  circuiti elementari **full-subtractor**
    - Eseguono la differenza tra due bit, tenendo conto di un eventuale prestito rappresentato da un terzo bit in ingresso
    - Il risultato varia da un minimo di -2
      - Minuendo nullo, sottraendo e prestito a 1
    - a un massimo di 1
      - Minuendo a 1, sottraendo e prestito nulli
    - Il risultato del full-subtractor è rappresentato dal bit della differenza e da un prestito in uscita di peso -2

# Il full subtractor

Simbolo


 


Tabella di verità

| $X$ | $Y$ | $B_{in}$ | $D$ | $B_o$ |
|-----|-----|----------|-----|-------|
| 0   | 0   | 0        | 0   | 0     |
| 0   | 0   | 1        | 1   | 1     |
| 0   | 1   | 0        | 1   | 1     |
| 0   | 1   | 1        | 0   | 1     |
| 1   | 0   | 0        | 1   | 0     |
| 1   | 0   | 1        | 0   | 0     |
| 1   | 1   | 0        | 0   | 0     |
| 1   | 1   | 1        | 1   | 1     |


# Sottrattore parallelo

 

# Somma/sottrattori binari

- Sommatore e sottrattore possono essere fusi in **un solo circuito**
  - Il sommatore esegue  $X + Y + c_0 = c_n 2^n + S$
  - Ponendo  $Y = 2^n - 1 - W$   $c_0 = 1 - b_0$
  - Si ottiene  $X + (2^n - 1 - W) + (1 - b_0) = c_n 2^n + S$
  - Da cui  $X - W - b_0 = -(1 - c_n) 2^n + S = -b_n 2^n + D$
  - Che è l'espressione della differenza se  $c_n = 1 - b_n$
- Quindi il sottrattore si ottiene dal sommatore negando bit a bit l'ingresso invertente e i bit dal riporto in ingresso e in uscita
  - Come invertitore comandato si usa la XOR


# Somma-sottrattore parallelo

 

# Comparatori

- Algoritmo del confronto (LSB 1st)
  - Configurazione iniziale di **uguaglianza**
  - Il confronto esamina due **bit corrispondenti**
    - Se uguali propaga la configurazione di ingresso
    - Se diversi
      - $A_i \bar{B}_i$  propaga la configurazione  $A > B$
      - $\bar{A}_i B_i$  propaga la configurazione  $A < B$
- Modularità
  - Aumenta però il tempo di propagazione
- Realizzazioni alternative
  - E' possibile realizzare un comparatore MSB 1st
  - A parte l'uguaglianza, la configurazione di ingresso **prevale** sull'esito del confronto  $i$ -esimo

# Comparatore parallelo (LSB 1st)

 

# L'elemento di confronto (1)

| $A_i$ | $B_i$ | $G_i$ | $E_i$ | $L_i$ | $G_{i+1}$ | $E_{i+1}$ | $L_{i+1}$ | $A_i$ | $B_i$ | $G_i$ | $E_i$ | $L_i$ | $G_{i+1}$ | $E_{i+1}$ | $L_{i+1}$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | -         | -         | -         | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | -         | -         | -         |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0         | 0         | 1         | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1         | 0         | 0         |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0         | 1         | 0         | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1         | 0         | 0         |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | -         | -         | -         | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | -         | -         | -         |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1         | 0         | 0         | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1         | 0         | 0         |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | -         | -         | -         | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | -         | -         | -         |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | -         | -         | -         | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | -         | -         | -         |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | -         | -         | -         | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | -         | -         | -         |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | -         | -         | -         | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | -         | -         | -         |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0         | 0         | 1         | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0         | 0         | 1         |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0         | 0         | 1         | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0         | 1         | 0         |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | -         | -         | -         | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | -         | -         | -         |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0         | 0         | 1         | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1         | 0         | 0         |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | -         | -         | -         | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | -         | -         | -         |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | -         | -         | -         | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | -         | -         | -         |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | -         | -         | -         | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | -         | -         | -         |


Tabella di verità

# L'elemento di confronto (2)

$$G_{i+1} = A_i \bar{B}_i + A_i G_i + \bar{B}_i G_i$$

$$E_{i+1} = \bar{A}_i \bar{B}_i E_i + A_i B_i E_i$$
 
$$L_{i+1} = \bar{A}_i B_i + B_i L_i + \bar{A}_i L_i$$




# Decoder

- Esplicita l'informazione contenuta in un codice
  - Numero di uscite **maggiore** del numero di ingressi
    - Con l'eccezione dei codici con ridondanza
      - In cui sono tolti i bit aggiunti per rendere più sicura la trasmissione
- Esempi significativi
  - Decoder  $n \rightarrow 2^n$ 
    - Decodificatore "generale"
    - Rete che seleziona una linea tra quelle che possono indirizzare gli ingressi di selezione
    - Esiste la versione con abilitazione
  - Decoder specifici: decoder BCD - 7 segmenti
    - Pilota i segmenti di un display numerico

# Un esempio: decoder 3 a 8 (1)


| Inputs |       |       | Outputs |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $x_2$  | $x_1$ | $x_0$ | $z_0$   | $z_1$ | $z_2$ | $z_3$ | $z_4$ | $z_5$ | $z_6$ | $z_7$ |
| 0      | 0     | 0     | 1       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0      | 0     | 1     | 0       | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0      | 1     | 0     | 0       | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0      | 1     | 1     | 0       | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1      | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 1      | 0     | 1     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 1      | 1     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 1      | 1     | 1     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |

Tabella di verità

 

Simbolo  
grafico a  
blocco

# Un esempio: decoder 3 a 8 (2)

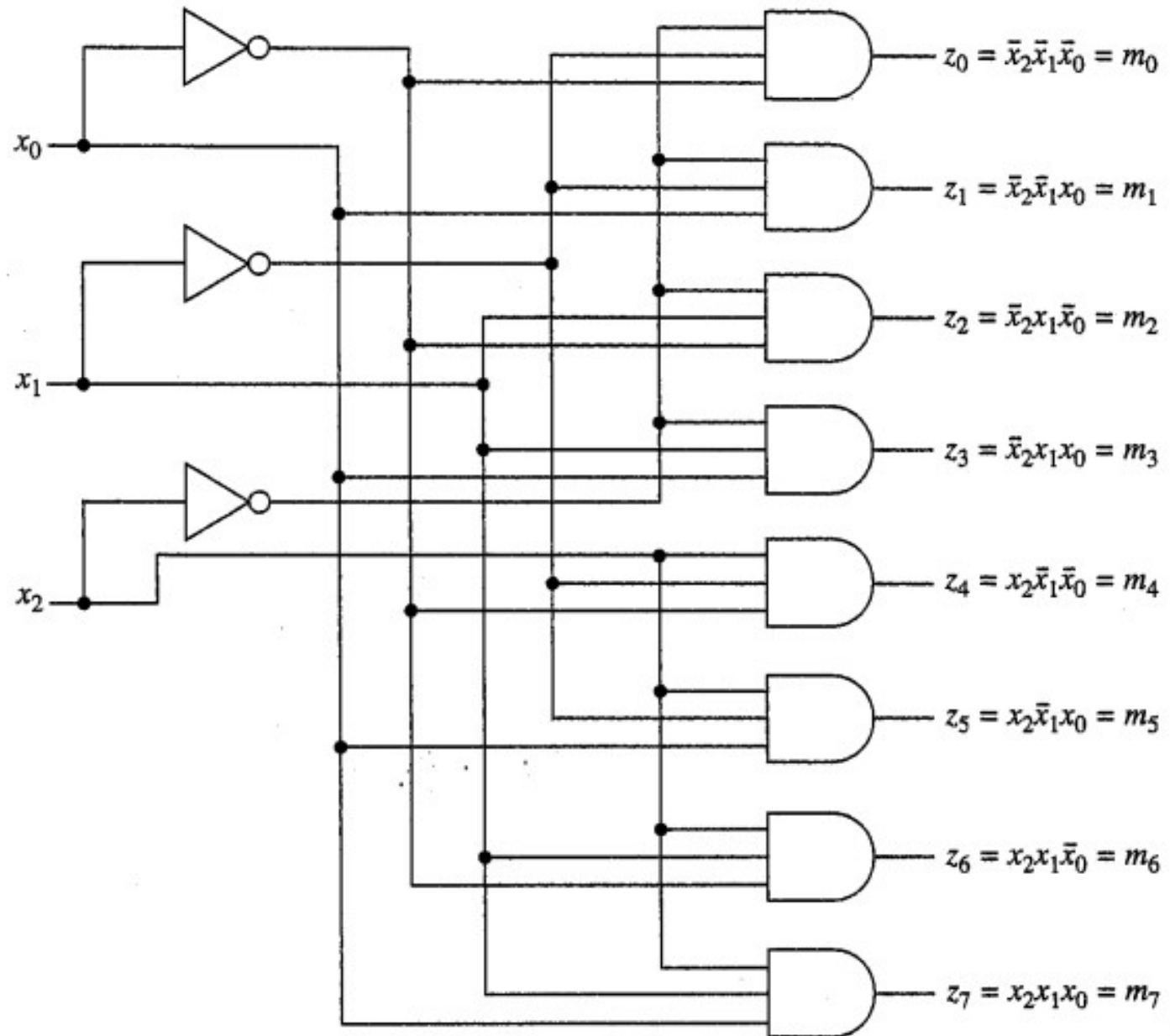

# Un esempio: BCD-7segmenti


 


Tabella di verità



| $X_3$ | $X_2$ | $X_1$ | $X_0$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $e$ | $f$ | $g$ |
|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   |

 

# Logiche con decoder (1)

- I decoder  $n \rightarrow 2^n$  possono essere usati per realizzare logiche generiche
  - Le uscite del decoder corrispondono ai **mintermini**
    - Con una OR si realizza la forma canonica SP
    - Se i mintermini sono **più della metà** delle uscite del decoder conviene usare una NOR
      - I cui ingressi sono i mintermini non presenti nella forma SP
      - Quindi per gli ingressi che li verificano, la funzione deve essere 0
- Può essere un modo conveniente di ottenere funzioni a molte uscite
  - Con **un solo decoder** e diverse porte OR/NOR

# Logiche con decoder (2)

  

$$f_2 = x_0 \bar{x}_1 \bar{x}_2 + x_0 \bar{x}_1 x_2 + x_0 x_1 x_2$$

$$f_1 = x_0 \bar{x}_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_0 x_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_0 \bar{x}_1 x_2 + x_0 \bar{x}_1 x_2$$


$$f_2 = x_0 \bar{x}_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_0 x_1 \bar{x}_2 + x_0 x_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_0 \bar{x}_1 x_2 + \bar{x}_0 x_1 x_2$$

$$f_1 = \bar{x}_0 \bar{x}_1 \bar{x}_2 + x_0 \bar{x}_1 \bar{x}_2 + x_0 x_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_0 \bar{x}_1 x_2 + x_0 \bar{x}_1 x_2 + \bar{x}_0 x_1 x_2$$

# Decoder con abilitazione (1)


- Oltre agli ingressi di selezione, dispone di un ingresso generale  $E$  che abilita la selezione stessa
  - Se  $E = 0$  tutte le linee di uscita sono nulle
  - Aumenta la versatilità del blocco; in qualche caso gli ingressi di abilitazione sono più di uno
  - Permette la modularità, aumentando il numero di linee selezionabili

# Decoder con abilitazione (2)

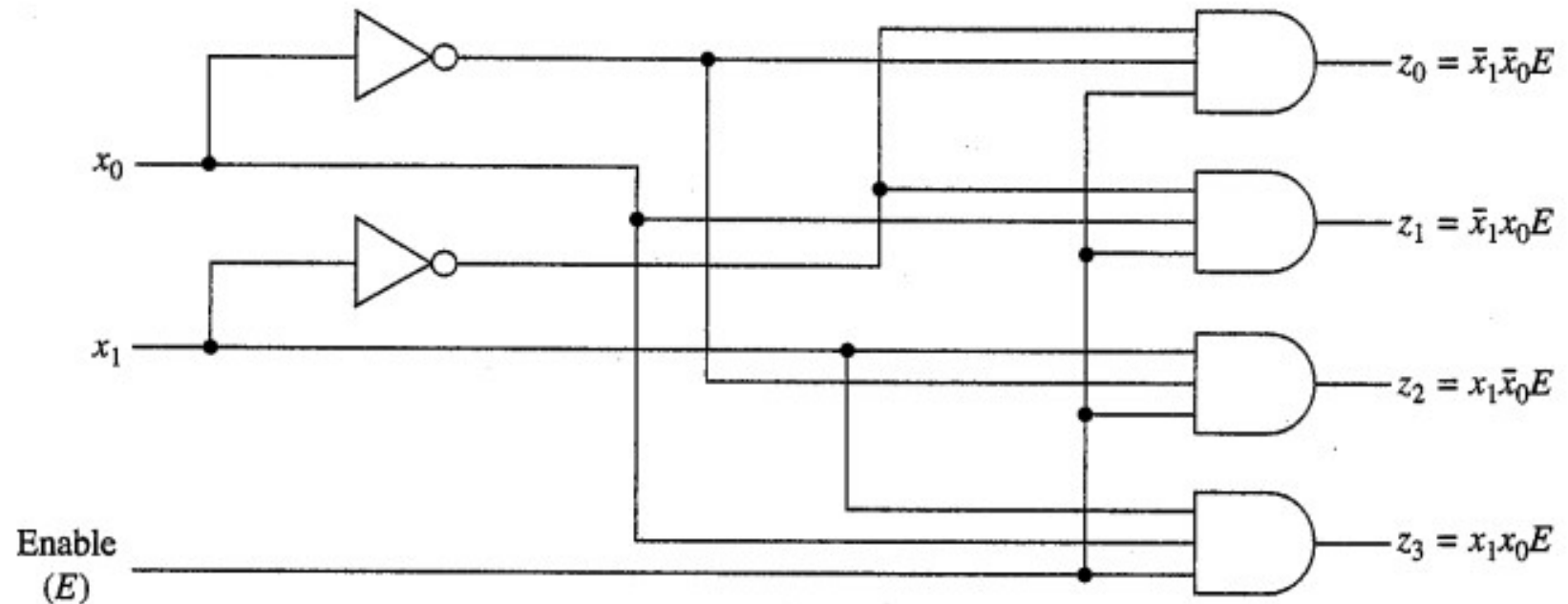


(a)

| Inputs |          |          | Outputs |       |       |       |
|--------|----------|----------|---------|-------|-------|-------|
| $E$    | $x_1$    | $x_0$    | $z_0$   | $z_1$ | $z_2$ | $z_3$ |
| 0      | $\times$ | $\times$ | 0       | 0     | 0     | 0     |
| 1      | 0        | 0        | 1       | 0     | 0     | 0     |
| 1      | 0        | 1        | 0       | 1     | 0     | 0     |
| 1      | 1        | 0        | 0       | 0     | 1     | 0     |
| 1      | 1        | 1        | 0       | 0     | 0     | 1     |

 

 
# Decoder con abilitazione (3)

- Il decoder con abilitazione è chiamato anche **demultiplexer** (smistatore)
  - Le linee di selezione indicano su quale linea viene **instradato** il segnale di abilitazione
  - Ha un simbolo specifico



# Modularità dei decoder

Decoder 2 → 4

 

Decoder 4 → 16

Per ottenere un decoder 6 → 64 si possono aggiungere altri 16 decoder 2 → 4.


Decoder necessari:  
1 per 4 uscite  
5 per 16 uscite  
21 per 64, 85...

In generale, per ottenere un decoder  $2n \rightarrow 2^{(2n)}$  occorrono  $\lceil [2^{(2n)} - 1] / 3 \rceil$  decoder 2 → 4.

# Encoder

- Codifica l'informazione contenuta in forma espansa nel mondo reale
  - Numero di uscite **minore** numero di ingressi
    - Con l'eccezione dei codici con ridondanza
      - In cui sono aggiunti bit al dato di partenza
      - Per la correzione degli errori di trasmissione
- Esempi significativi
  - Encoder  $2^n \rightarrow n$  con priorità
    - Rete che identifica una linea attiva tra  $n$  possibili
    - In caso di più linee attive attribuisce una priorità
    - Esiste la versione con abilitazione
  - Encoder specifici
    - Applicazioni di compressione audio/video
    - Compressione file

# Encoder $2^n \rightarrow n$

 


$$z_0 = x_1 + x_3 + x_5 + x_7$$

$$z_1 = x_2 + x_3 + x_6 + x_7$$

$$z_2 = x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

Porta a 1 le cifre corrispondenti al suo numero d'ordine. È attiva una sola linea di ingresso alla volta.

 Se più linee sono attive, il risultato non è significativo



# Encoder con priorità (8 a 3)

Linee di  
ingresso

Uscite

Ingresso valido

| X <sub>7</sub> | X <sub>6</sub> | X <sub>5</sub> | X <sub>4</sub> | X <sub>3</sub> | X <sub>2</sub> | X <sub>1</sub> | X <sub>0</sub> | Z <sub>2</sub> | Z <sub>1</sub> | Z <sub>0</sub> | V |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0 |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 1 |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | ×              | 0              | 0              | 1              | 1 |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | ×              | ×              | 0              | 1              | 0              | 1 |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | ×              | ×              | ×              | 0              | 1              | 1              | 1 |
| 0              | 0              | 0              | 1              | ×              | ×              | ×              | ×              | 1              | 0              | 0              | 1 |
| 0              | 0              | 1              | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              | 1              | 0              | 1              | 1 |
| 0              | 1              | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              | 1              | 1              | 0              | 1 |
| 1              | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              | 1              | 1              | 1              | 1 |

Tabella di verità compressa

# Un particolare codice

## ➤ Codice Gray

### ➤ Codice ordinato di valori interi binari

#### ➤ Ogni valore differisce dal precedente (e quindi dal successivo) per una sola cifra binaria

#### ➤ Il numero di cifre differenti tra due numeri binari si definisce distanza di Hamming

#### ➤ In un codice Gray la distanza di Hamming tra numeri vicini è 1

### ➤ Esistono $2^n$ codici diversi

#### ➤ L'insieme dei codici Gray può essere messo in **relazione biunivoca** con i numeri binari con lo stesso numero di cifre

## ➤ Applicazioni





### ➤ Codifica di posizione lineare o angolare

#### ➤ Lettura della posizione di un rettangolo o di un cerchio

#### ➤ In cui sono disegnati pattern opportuni

#### ➤ Tramite fotosensori

# En(De)coder Binario-Gray

    

Un disallineamento dei sensori nella regione di transizione provoca nell'encoder binario errori di grandezza arbitraria nell'encoder Gray solo errori di  $\pm 1$

# Costruire il codice Gray (1)

- Costruzione per **induzione**
  - Un codice Gray a 1 bit  $G_1$  è banale
  - Dato  $G_n$  a  $n$  bit, si costruisce  $G_{n+1}$  a  $(n + 1)$  bit
    - La prima metà del codice  $G_{n+1}$  coincide con  $G_n$ 
      - A cui è aggiunto un bit  $g_n$  (per esempio come MSB) di valore 0
    - La seconda metà si ottiene da  $G_n$  in **ordine inverso**
      - E aggiungendo un bit  $g_n$  di valore 1
- Il codice Gray non è unico
  - Esistono  $2^n n!$  codici diversi che godono della proprietà che definisce una sequenza di numeri come codice Gray

# Costruire il codice Gray (2)

Tabella di verità

|       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| $b_3$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| $b_2$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| $b_1$ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  |
| $b_0$ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  |
| $g_3$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| $g_2$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| $g_1$ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  |
| $g_0$ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  |

Sintesi **ad hoc**

$$g_3 = b_3$$

$$g_2 = b_3 \oplus b_2$$

$$g_1 = b_2 \oplus b_1$$

$$g_0 = b_1 \oplus b_0$$

$$b_3 = g_3$$


$$b_2 = g_3 \oplus g_2$$

$$b_1 = g_3 \oplus g_2 \oplus g_1$$


$$b_0 = g_3 \oplus g_2 \oplus g_1 \oplus g_0$$
 
# Multiplexer


- Circuito di instradamento
  - Esegue la funzione inversa del demultiplexer
    - **Instrada** verso l'uscita il valore della linea selezionata
    - Ha quindi  $n$  ingressi di selezione per  $2^n$  linee di ingresso
  - Può avere una linea di abilitazione
    - Che fissa a 0 il valore dell'uscita, se non attiva



# Multiplexer

 

| $E$ | $S_1$ | $S_0$ | $I_0$ | $I_1$ | $I_2$ | $I_3$ | $f$ |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 0   | x     | x     | x     | x     | x     | x     | 0   |
| 1   | 0     | 0     | 0     | x     | x     | x     | 0   |
| 1   | 0     | 0     | 1     | x     | x     | x     | 1   |
| 1   | 0     | 1     | x     | 0     | x     | x     | 0   |
| 1   | 0     | 1     | x     | 1     | x     | x     | 1   |
| 1   | 1     | 0     | x     | x     | 0     | x     | 0   |
| 1   | 1     | 0     | x     | x     | 1     | x     | 1   |
| 1   | 1     | 1     | x     | x     | x     | 0     | 0   |
| 1   | 1     | 1     | x     | x     | x     | 1     | 1   |

 


# Logiche con multiplexer (1)

- Come il decoder, il **mux** può essere usato per realizzare logiche generiche
  - In modo diretto
    - Applicando gli ingressi della rete da realizzare alle linee di selezione e mettendo delle costanti in ingresso
  - In modo composto
    - Applicando gli ingressi della rete sia alle linee di selezione sia, parzialmente, alle linee dei dati
    - In questo caso è necessario disporre del dato affermato e negato

# Logiche con multiplexer (2)

Esempio di  
generica funzione  
da realizzare


| $x$ | $y$ | $z$ | $f$   |
|-----|-----|-----|-------|
| 0   | 0   | 0   | $f_0$ |
| 0   | 0   | 1   | $f_1$ |
| 0   | 1   | 0   | $f_2$ |
| 0   | 1   | 1   | $f_3$ |
| 1   | 0   | 0   | $f_4$ |
| 1   | 0   | 1   | $f_5$ |
| 1   | 1   | 0   | $f_6$ |
| 1   | 1   | 1   | $f_7$ |

 
 
# Logiche con multiplexer (3)

Avendo una variabile anche in forma negata si può risparmiare un ingresso nel mux


Ogni ingresso può valere 0, 1,  $z$  oppure  $\bar{z}$




# Logiche con multiplexer (4)

Stesso esempio  
precedentemente  
realizzato con mux 8 a 1

| <i>x</i> | <i>y</i> | <i>z</i> | <i>f</i> |
|----------|----------|----------|----------|
| 0        | 0        | 0        | 1        |
| 0        | 0        | 1        | 0        |
| 0        | 1        | 0        | 1        |
| 0        | 1        | 1        | 1        |
| 1        | 0        | 0        | 0        |
| 1        | 0        | 1        | 1        |
| 1        | 1        | 0        | 0        |
| 1        | 1        | 1        | 0        |

 

# Espansione di multiplexer

 





# Dispositivi logici programmabili

- Connessioni modificabili dopo la fabbricazione permettono di realizzare logiche **programmabili**
  - Fusibili, antifusibili, switch a stato solido
  - Programmazione da parte dell'utente
    - In fase di montaggio
    - Con componente già montato nel sistema
      - In system programming (ISP)
- Diverse **architetture**
  - Inizialmente basate sulle forme normali
    - PAL, PLA, PLD
  - Poi sempre più libere
    - FPGA, SoPC
    - Grazie a CAD sempre più potenti





# Dispositivi AND-OR

- I primi dispositivi programmabili hanno architettura basata su forme AND-OR
  - **Semplicità** di progettazione
  - **Regolarità** della realizzazione
- Normalmente divisi in due regioni
  - Piano AND in cui sono calcolati i termini prodotto
  - Piano OR in cui i termini selezionati sono sommati
- Programmabilità
  - Può coinvolgere la scelta delle variabili che compongono ciascun termine (piano AND)
  - Può riguardare la scelta dei termini da sommare (piano OR)

# Convenzioni grafiche (1)

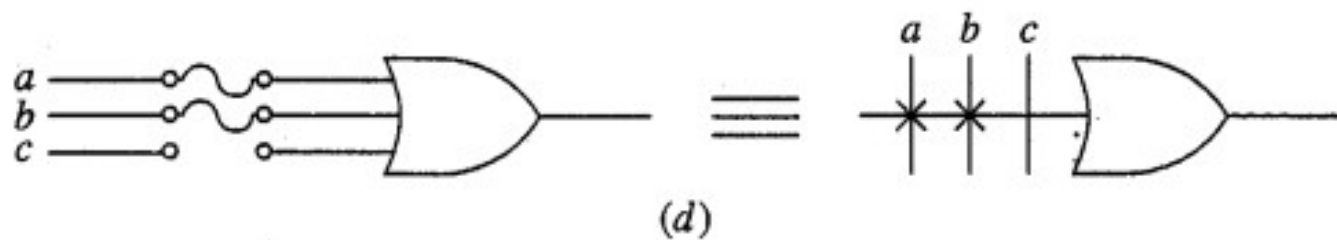   

# Convenzioni grafiche (2)

    


# Memorie programmabili

- PROM: programmable read only memory
  - Piano AND fisso e completo
    - Per  $n$  ingressi sono calcolati tutti i  $2^n$  mintermini (**righe**)
  - Piano OR programmabile
    - Ognuna delle uscite genera una somma di prodotti arbitrari
    - Se le uscite sono  $w$  i fusibili sono  $2^n \times w$
    - Si parla di PROM  $2^n \times w$
- La **tabella di verità** della funzione coincide con il **contenuto** della memoria

# PROM


Mintermine 10...1

Mintermine 11...1

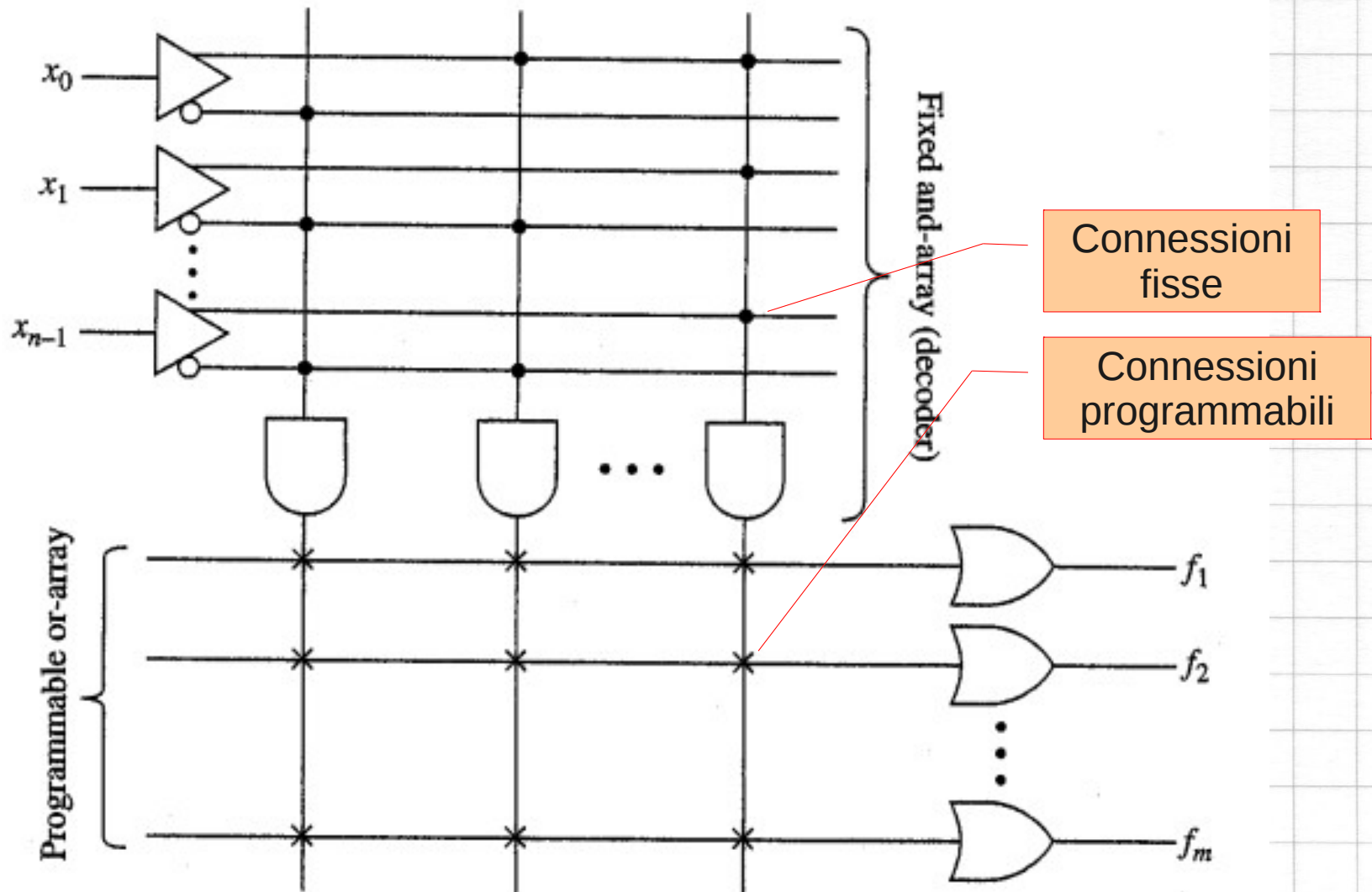

Condizione della PROM vergine

# PROM per logiche generiche

 


Il contenuto della PROM  
corrisponde alla tabella di verità

# Array logici programmabili

- PAL: Programmable array logic
  - Piano AND programmabile
    - Sono messe a disposizione tutte le variabili e le variabili negate
    - Ogni termine non può essere costituito da un numero di variabili maggiore degli ingressi delle AND
  - Piano OR fisso
    - Sono presenti un certo numero di porte OR, con un numero fisso di ingressi
    - Se una funzione ha meno implicant, alcuni ingressi della OR possono essere posti facilmente a 0

# PAL (1)

 

# PAL (2)

$f_1$


|       |      |    |    |    |
|-------|------|----|----|----|
|       | $yz$ |    |    |    |
|       | 00   | 01 | 11 | 10 |
| $x$ 0 | 0    | 1  | 0  | 1  |
| $x$ 1 | 1    | 1  | 1  | 0  |

(a)

$f_2$

|       |      |    |    |    |
|-------|------|----|----|----|
|       | $yz$ |    |    |    |
|       | 00   | 01 | 11 | 10 |
| $x$ 0 | 1    | 1  | 1  | 0  |
| $x$ 1 | 0    | 1  | 1  | 0  |

 Esempio di implementazione di due funzioni da 3 ingressi



Trucco per sommare più implicanti di quelli previsti